

**ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ**  
**МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**  
**ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ**  
**ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД**

**Задаци за општинско такмичење ученика основних школа, шк. 2007/2008. год.**

**VIII разред**

1. Две металне куглице имају једнаке масе, по  $10\text{ g}$  свака, висе на лаким изолаторским концима и налазе се у ваздуху, на међусобном растојању  $10\text{ cm}$ . По колико електрона би требало довести на куглице да би њихово електростатичко одбијање компензовало њихово гравитационо привлачење? (Потребне константе:  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ,  $\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ ,  $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ). (Млади физичар бр. 76 „О“ 1999/00). (20 поена)
2. Дата је редна веза три кондензатора чији су капацитети и пробојни напони (највиши напони које кондензатори могу да издрже а да не постану проводни), редом а)  $C_1 = 2\mu\text{F}, U_1 = 3\text{kV}$ , б)  $C_2 = 1\mu\text{F}, U_2 = 3.5\text{kV}$  в)  $C_3 = 4\mu\text{F}, U_3 = 1.5\text{kV}$ . Да ли ће доћи до пробоја неког од кондензатора у вези ако се на њене крајеве прикључи напон  $7\text{kV}$ , а ако долази, који од кондензатора ће пробити први? (20 поена)
3. Одредите вредност струје кратког споја код акумулатора чија је електромоторна сила  $12\text{ V}$ , ако при везивању на неки потрошач он даје струју јачине  $4\text{ A}$ , а при том је напон на њему  $11\text{ V}$ . (20 поена)
4. Колики пут пређе тело у последњој секунди кретања, ако слободно пада са висине  $80\text{ m}$ ? (узети за  $g = 10\text{ m/s}^2$ ) (20 поена)
5. Неки волтметар је предвиђен да мери напоне до највише  $30\text{ V}$ . При том напону кроз њега тече струја јачине  $10\text{ mA}$ . На који начин, и колiku вредност допунског отпора треба повезати са волтметром да би помоћу њега било могуће мерење напона до  $150\text{ V}$ ? (20 поена)

**Напомена:** Сва решења детаљно објаснити!

---

Задатке припремили: mr Мара Стојановић и dr Срђан Ракић

Рецензенти: dr Срђан Ракић и mr Мара Стојановић

Председник комисије: dr Надежда Новаковић

**Свим такмичарима желимо успешан рад!**

**Општинско такмичење ученика основних школа, шк. 2007/2008. год.**

**Решења - VIII разред**

1. Вредност гравитационе привлачне сile између ове две куглице износи  $F_g = \gamma \frac{m^2}{r^2}$  (3п). Толика је потребна да буде Кулонова одбојна сила  $F_C = k \frac{q^2}{r^2}$  (3п), те се изједначавањем добија потребна количина наелектрисања на куглици  $\gamma \frac{m^2}{r^2} = k \frac{q^2}{r^2} \Rightarrow q = m \cdot \sqrt{\frac{\gamma}{k}}$  (6п). Број електрона који одговара овој вредности наелектрисања износи  $n = \frac{m}{e} \cdot \sqrt{\frac{\gamma}{k}}$  (6п). Бројна вредност износи око 5,38 милиона електрона (2п).
2. Пошто је у питању редна веза, количине наелектрисања су једнаке на сва три кондензатора и износе  $C_1 \cdot \varphi_1 = C_2 \cdot \varphi_2 = C_3 \cdot \varphi_3$  (6п). Одавде је напр.  $\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{C_2}{C_1} \Rightarrow \varphi_1 = 0.5 \cdot \varphi_2$  (3п) и  $\frac{\varphi_3}{\varphi_2} = \frac{C_2}{C_3} \Rightarrow \varphi_3 = 0.25 \cdot \varphi_2$  (3п). Како је  $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = U \Rightarrow 1.75 \cdot \varphi_2 = 7 \text{ kV}$  (3п). Следи да је  $\varphi_2 = 4 \text{ kV}$  (2п), одмах се види да ће **први пробити кондензатор**  $C_2$  (3п). Напони  $\varphi_1 = 2 \text{ kV}$  и  $\varphi_3 = 1 \text{ kV}$  су мањи од пробојних напона за те кондензаторе.
3. Ако је вредност унутрашњег отпора акумулатора  $r$ , онда је на основу Омовог закона  $\mathcal{E} - U = I \cdot r$  (5п), те је  $r = \frac{\mathcal{E} - U}{I} = 0.25 \Omega$  (3п). Струја кратког споја је ограничена само овим отпором и износи  $I_{KS} = \frac{\mathcal{E}}{r} = 48 \text{ A}$ .
4. Укупно време кретања тела је  $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4 \text{ s}$  (7п). За првих  $t_1 = 3 \text{ s}$  тело пређе пут  $h_1 = \frac{gt_1^2}{2} = 45 \text{ m}$  (7п), а како је укупан пут  $h = 80 \text{ m}$ , значи да је у последњој секунди тело прешло  $h - h_1 = 35 \text{ m}$  (6п).
5. Из наведених података следи да је вредност унутрашњег отпора волтметра  $r_V = \frac{U}{I} = 3 \text{ k}\Omega$  (5п). При напону од 150 V струја кроз волтметар опет може бити највише 10 mA (5п), а вредност отпора којег треба прикључити **редно (серијски)** (5п) са волтметром износи  $R = \frac{150 \text{ V}}{10 \text{ mA}} - 3 \text{ k}\Omega = 15 \text{ k}\Omega - 3 \text{ k}\Omega = 12 \text{ k}\Omega$  (5п).